

## Versione D: ALU



Istruzione «not» .....	846
Istruzione «and» .....	846
Istruzione «or» .....	847
Istruzione «xor» .....	848
Istruzioni «lshl» e «lshr» .....	849
Istruzioni «ashl» e «ashr» .....	850
Istruzioni «rotl» e «rotr» .....	851
Istruzione «add» .....	852
Istruzione «sub» .....	853

Nella quarta versione della CPU dimostrativa, viene aggiunta un'unità aritmetica, logica e di scorrimento (ALU), ma per il momento senza gestire gli indicatori (riporto, segno, zero e straripamento).

Figura u109.1. Il bus della CPU con l'aggiunta dell'unità ALU.

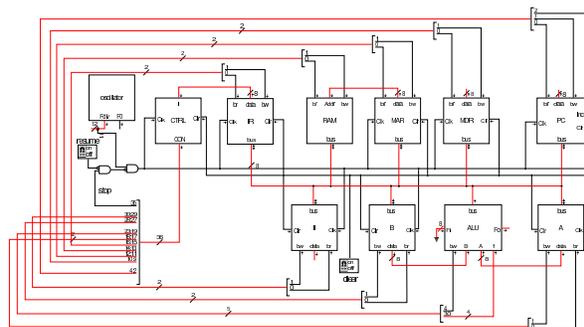


Figura u109.2. La struttura della ALU: si deve fare attenzione a non confondere le linee da un solo bit (di colore nero), rispetto a quelle che ne raccolgono in ranghi maggiori (di colore rosso).

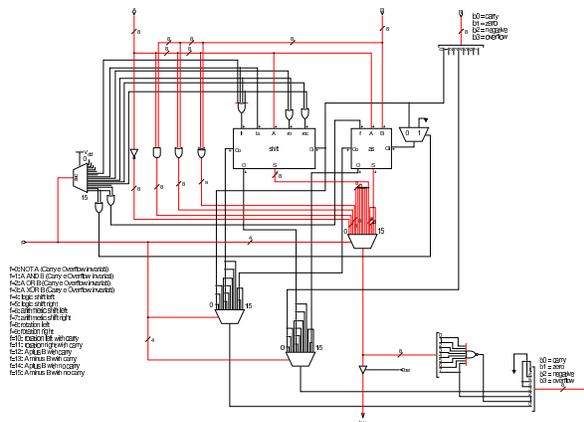


Figura u109.3. Modulo **shift** che si occupa di gestire gli scorrimenti e le rotazioni dei bit.

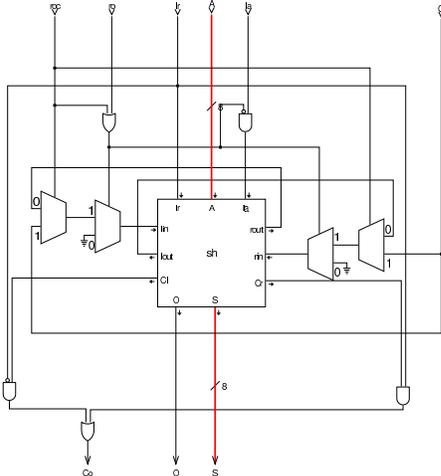


Figura u109.4. Modulo **sh**, contenuto nel modulo **shift**, per lo scorrimento dei bit.


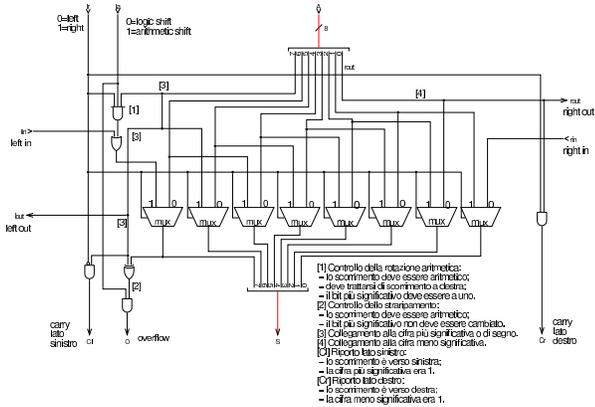


Figura u109.5. Modulo **as** della ALU che ha il compito di sommare o sottrarre gli ingressi.

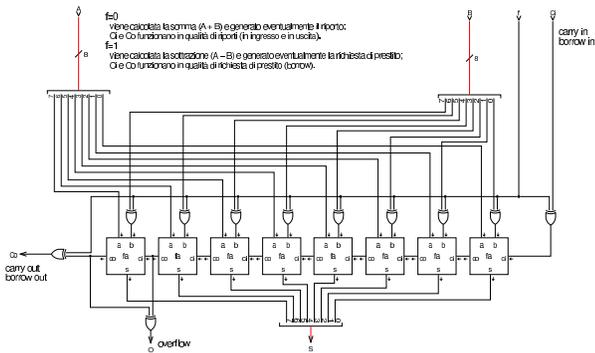

Nel codice che descrive i campi del bus di controllo, si aggiungono quelli seguenti, i quali servono specificatamente a gestire la ALU. Si può osservare che la ALU ha il controllo di scrittura nel bus, ma non quello di lettura, dato che dal bus non riceve dati, e richiede il controllo della funzione che vi si vuole svolgere :

```
field alu_f[22:19]={
    not_a=0,
    a_and_b=1,
    a_or_b=2,
    a_xor_b=3,
    logic_shift_left=4,
    logic_shift_right=5,
    arith_shift_left=6,
```

```
arith_shift_right=7,
rotate_left=8,
rotate_right=9,
rotate_carry_left=10,
rotate_carry_right=11,
a_plus_b_carry=12,
a_minus_b_borrow=13,
a_plus_b=14,
a_minus_b=15
};
field alu_bw[23]; // ALU --> bus
field fl_ar[24]; // FL <-- ALU
```

Tra i campi del bus di controllo si vede anche **fl\_ar** che per ora può essere ignorato: viene chiarito il suo utilizzo quando nella prossima versione della CPU dimostrativa si aggiunge il registro **FL**. Attualmente, nel microcodice vi si fa già riferimento, perché le microstruzioni prese ora in considerazione, in un secondo momento devono avere a che fare con tale registro.

Nell'elenco dei codici operativi si aggiungono istruzioni nuove e lo stesso poi nella descrizione del microcodice:

```
op not {
    map not : 32; // A = NOT A
    +0[7:0]=32;
    operands op_0;
};
op and {
    map and : 33; // A = A AND B
    +0[7:0]=33;
    operands op_0;
};
op or {
    map or : 34; // A = A OR B
    +0[7:0]=34;
    operands op_0;
};
op xor {
    map xor : 35; // A = A OR B
    +0[7:0]=35;
    operands op_0;
};
op lshl {
    map lshl : 36; // A = A << 1
    +0[7:0]=36;
    operands op_0;
};
op lshr {
    map lshr : 37; // A = A >> 1
    +0[7:0]=37;
    operands op_0;
};
op ashl {
    map ashl : 38; // A = A << 1
    +0[7:0]=38;
    operands op_0;
};
op ashr {
    map ashr : 39; // A = +/-A >> 1
    +0[7:0]=39;
    operands op_0;
};
op rotl {
    map rotl : 40; // A = A rotate left
    +0[7:0]=40;
    operands op_0;
};
op rotr {
    map rotr : 41; // A = A rotate right
    +0[7:0]=41;
    operands op_0;
};
op add {
    map add : 46; // A = A + B
    +0[7:0]=46;
    operands op_0;
};
op sub {
    map sub : 47; // A = A - B
    +0[7:0]=47;
```

```
operands op_0;
};
```

```
begin microcode @ 0
...
not:
  a_br alu_f=not_a alu_bw fl_ar; // A <- NOT A
  ctrl_start ctrl_load; // CNT <- 0
//
and:
  a_br alu_f=a_and_b alu_bw fl_ar; // A <- A AND B
  ctrl_start ctrl_load; // CNT <- 0
//
or:
  a_br alu_f=a_or_b alu_bw fl_ar; // A <- A OR B
  ctrl_start ctrl_load; // CNT <- 0
//
xor:
  a_br alu_f=a_xor_b alu_bw fl_ar; // A <- A XOR B
  ctrl_start ctrl_load; // CNT <- 0
//
lshl:
  a_br alu_f=logic_shift_left alu_bw fl_ar; // A <- A << 1
  ctrl_start ctrl_load; // CNT <- 0
//
lshr:
  a_br alu_f=logic_shift_right alu_bw fl_ar; // A <- A >> 1
  ctrl_start ctrl_load; // CNT <- 0
//
ashl:
  a_br alu_f=arith_shift_left alu_bw fl_ar; // A <- A*2
  ctrl_start ctrl_load; // CNT <- 0
//
ashr:
  a_br alu_f=arith_shift_right alu_bw fl_ar; // A <- A/2
  ctrl_start ctrl_load; // CNT <- 0
//
rotr:
  a_br alu_f=rotate_left alu_bw fl_ar; // A <- A rot. left
  ctrl_start ctrl_load; // CNT <- 0
//
rotl:
  a_br alu_f=rotate_right alu_bw fl_ar; // A <- A rot. right
  ctrl_start ctrl_load; // CNT <- 0
//
add:
  a_br alu_f=a_plus_b alu_bw fl_ar; // A <- A + B
  ctrl_start ctrl_load; // CNT <- 0
//
sub:
  a_br alu_f=a_minus_b alu_bw fl_ar; // A <- A - B
  ctrl_start ctrl_load; // CNT <- 0
...
end
```

Figura u109.9. Corrispondenza con il contenuto della memoria che rappresenta il microcodice (la coppia *m1* e *m2* dell'unità di controllo).

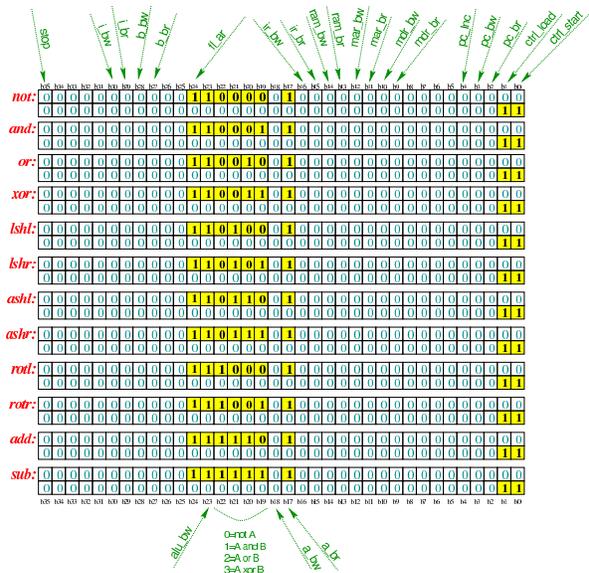


Tabella u109.10. Elenco delle macroistruzioni aggiunte in questa versione della CPU dimostrativa. Nella descrizione sintetica delle operazioni si usa la notazione del linguaggio C.

Sintassi	Descrizione
not	$A = \sim A$ Complemento a uno del contenuto di <i>A</i> .
and	$A = A \& B$ Si assegna ad <i>A</i> il risultato di <i>A AND B</i> , bit per bit.
or	$A = A   B$ Si assegna ad <i>A</i> il risultato di <i>A OR B</i> , bit per bit.
xor	$A = A \wedge B$ Si assegna ad <i>A</i> il risultato di <i>A XOR B</i> , bit per bit.
lshl	$A = A \ll 1$ Si assegna ad <i>A</i> il risultato dello scorrimento logico a sinistra dei bit di <i>A</i> .
lshr	$A = A \gg 1$ Si assegna ad <i>A</i> il risultato dello scorrimento logico a destra dei bit di <i>A</i> .
ashl	Si assegna ad <i>A</i> il risultato dello scorrimento aritmetico a sinistra dei bit di <i>A</i> (in pratica è identico a <b>lshl</b> ).
ashr	$A = A \gg 1$ Si assegna ad <i>A</i> il risultato dello scorrimento aritmetico a destra dei bit di <i>A</i> .
rotr	Si assegna ad <i>A</i> il risultato della rotazione a sinistra dei bit di <i>A</i> .
rotl	Si assegna ad <i>A</i> il risultato della rotazione a destra dei bit di <i>A</i> .
add	$A = A + B$ Si assegna ad <i>A</i> il risultato della somma di <i>A</i> e <i>B</i> , senza tenere conto del riporto precedente.

Sintassi	Descrizione
sub	$A = A - B$ Si assegna ad <i>A</i> il risultato della sottrazione di <i>A</i> e <i>B</i> , senza tenere conto della richiesta di prestito precedente.

Nelle sezioni successive, vengono proposti diversi esempi, nei quali si sperimentano tutte le istruzioni nuove introdotte.

### Istruzione «not»

Listato u109.11. Macrocodice per sperimentare l'istruzione **not**: si carica un valore dalla memoria, lo si copia nel registro *A*, si calcola il complemento a uno e il risultato va ad aggiornare il registro *A*. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso [allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-not.gm](http://allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-not.gm).

```
begin macrocode @ 0
start:
    load_imm #data_1
    move_mdr_a
    not
stop:
    stop
data_1:
    .byte 17
end
```

Figura u109.12. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.


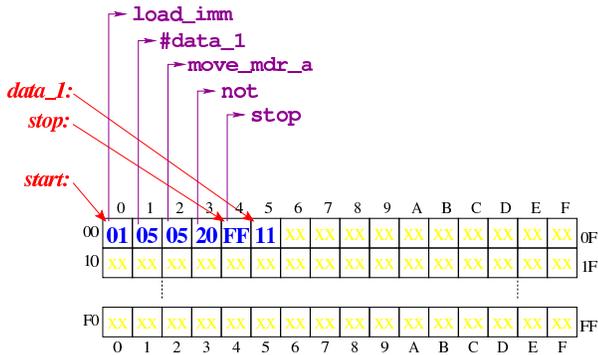


Figura u109.13. Situazione conclusiva del bus dati, dopo l'esecuzione dell'istruzione **not**. Video: <http://www.youtube.com/watch?v=x5Vnhd72vh28>

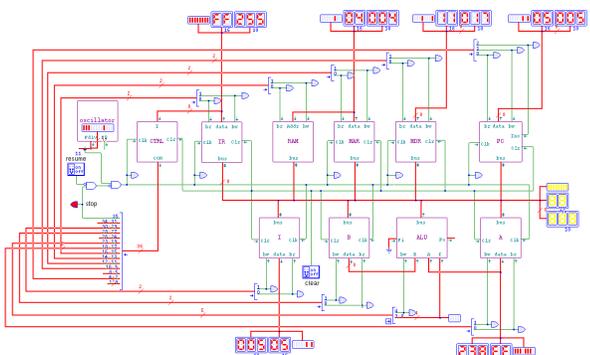

### Istruzione «and»

Listato u109.14. Macrocodice per sperimentare l'istruzione **and**: si caricano dalla memoria i valori da assegnare ai registri *A* e *B*, quindi si esegue un AND binario che va ad aggiornare il registro *A*. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso [allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-and.gm](http://allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-and.gm).

```
begin macrocode @ 0
```

```
start:
    load_imm #data_1
    move_mdr_a
    load_imm #data_2
    move_mdr_b
    and
stop:
    stop
data_1:
    .byte 17
data_2:
    .byte 11
end
```

Figura u109.15. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.


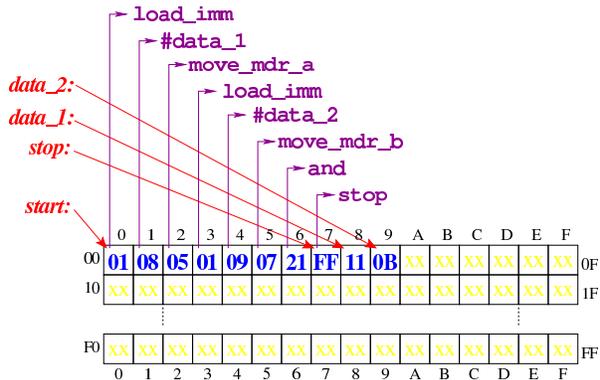


Figura u109.16. Situazione conclusiva del bus dati, dopo l'esecuzione dell'istruzione **and**. Video: <http://www.youtube.com/watch?v=2ra7SHxBvYY>

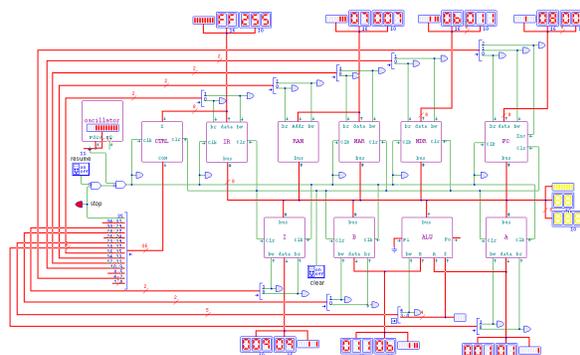

### Istruzione «or»

Listato u109.17. Macrocodice per sperimentare l'istruzione **or**: si caricano dalla memoria i valori da assegnare ai registri *A* e *B*, quindi si esegue un OR binario che va ad aggiornare il registro *A*. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso [allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-or.gm](http://allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-or.gm).

```
begin macrocode @ 0
start:
    load_imm #data_1
    move_mdr_a
    load_imm #data_2
    move_mdr_b
    or
stop:
    stop
data_1:
    .byte 17
data_2:
    .byte 11
end
```

Figura u109.18. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.


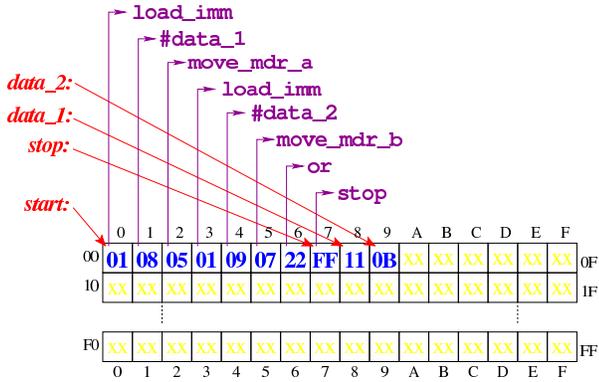


Figura u109.19. Situazione conclusiva del bus dati, dopo l'esecuzione dell'istruzione `or`. Video: <http://www.youtube.com/watch?v=7E-2uA6fVoY>

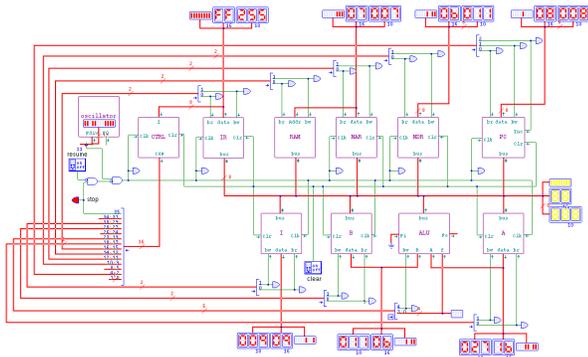

### Istruzione «xor»

Listato u109.20. Macrocodice per sperimentare l'istruzione `xor`: si caricano dalla memoria i valori da assegnare ai registri *A* e *B*, quindi si esegue un XOR binario che va ad aggiornare il registro *A*. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso [allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-xor.gm](http://allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-xor.gm).

```
begin macrocode @ 0
start:
    load_imm #data_1
    move_mdr_a
    load_imm #data_2
    move_mdr_b
    xor

stop:
    stop

data_1:
    .byte 17

data_2:
    .byte 11

end
```

Figura u109.21. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.


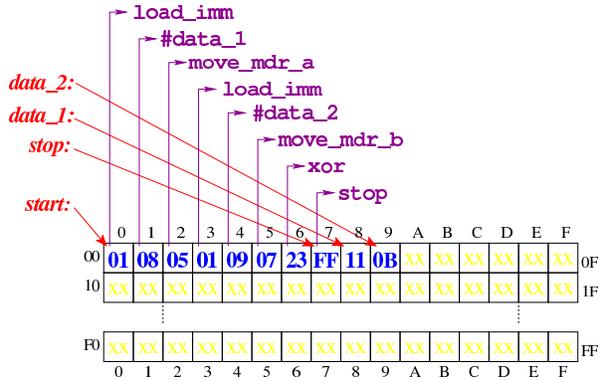


Figura u109.22. Situazione conclusiva del bus dati, dopo l'esecuzione dell'istruzione `xor`. Video: <http://www.youtube.com/watch?v=TuzkbyeabQ>

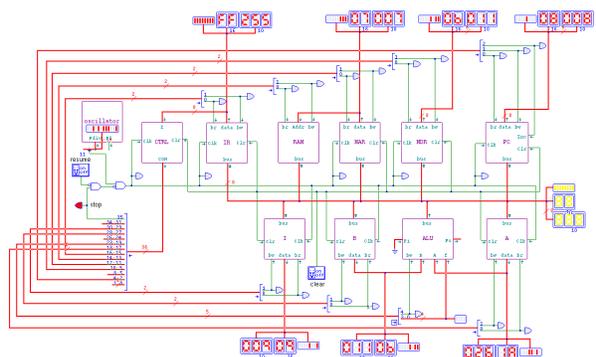

### Istruzioni «lshl» e «lshr»

Listato u109.23. Macrocodice per sperimentare le istruzioni di scorrimento logico: si carica un valore dalla memoria, lo si copia nel registro *A*, si esegue lo scorrimento a sinistra e il risultato va ad aggiornare il registro *A*; si copia il risultato nel registro *B* e si carica nuovamente il valore originale per eseguire lo scorrimento a destra (che va ad aggiornare sempre il registro *A*). Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso [allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-lsh.gm](http://allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-lsh.gm).

```
begin macrocode @ 0
start:
    load_imm #data_1
    move_mdr_a
    lshl
    move_a_mdr
    move_mdr_b
    load_imm #data_1
    move_mdr_a
    lshr

stop:
    stop

data_1:
    .byte 17

end
```

Figura u109.24. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.


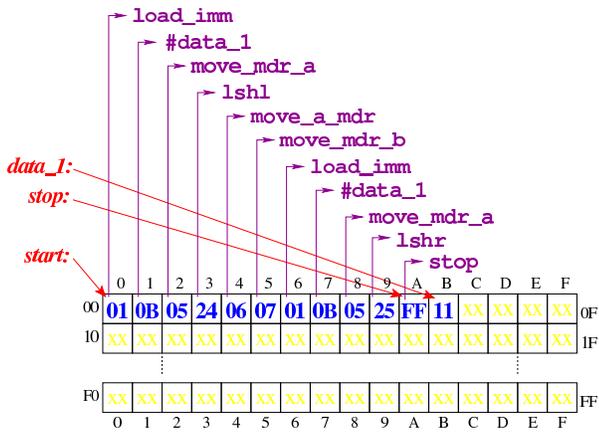


Figura u109.25. Situazione conclusiva del bus dati. Video: <http://www.youtube.com/watch?v=pkRrWYqGeB4>

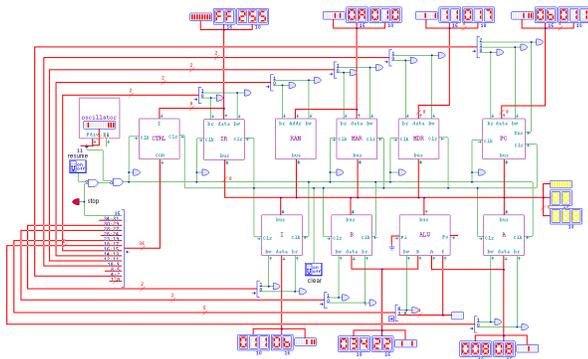

Istruzioni «ashl» e «ashr»

Listato u109.26. Macrocodice per sperimentare le istruzioni di scorrimento aritmetico: si carica un valore dalla memoria, lo si copia nel registro *A*, si esegue lo scorrimento a sinistra e il risultato va ad aggiornare il registro *A*; si copia il risultato nel registro *B* e si carica nuovamente il valore originale per eseguire lo scorrimento a destra (che va ad aggiornare sempre il registro *A*). Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso [allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-ash.gm](http://allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-ash.gm).

```
begin macrocode @ 0
start:
    load_imm #data_1
    move_mdr_a
    ashl
    move_a_mdr
    move_mdr_b
    load_imm #data_1
    move_mdr_a
    ashr

stop:
    stop
data_1:
    .byte 143
end
```

Figura u109.27. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.


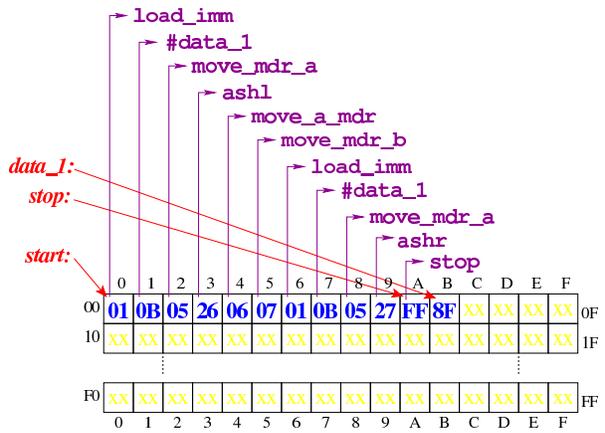


Figura u109.28. Situazione conclusiva del bus dati. Video: <http://www.youtube.com/watch?v=3rvR1WwD1k>

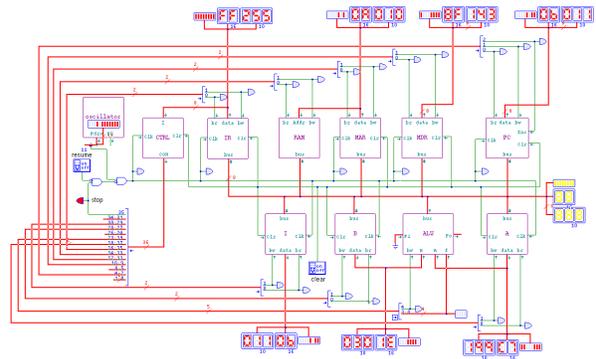

Istruzioni «rotl» e «rotr»

Listato u109.29. Macrocodice per sperimentare le istruzioni di scorrimento logico: si carica un valore dalla memoria, lo si copia nel registro *A*, si esegue la rotazione a sinistra e il risultato va ad aggiornare il registro *A*; si copia il risultato nel registro *B* e si carica nuovamente il valore originale per eseguire la rotazione a destra (che va ad aggiornare sempre il registro *A*). Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso [allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-rot.gm](http://allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-rot.gm).

```
begin macrocode @ 0
start:
    load_imm #data_1
    move_mdr_a
    rotl
    move_a_mdr
    move_mdr_b
    load_imm #data_1
    move_mdr_a
    rotr

stop:
    stop
data_1:
    .byte 17
end
```

Figura u109.30. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.


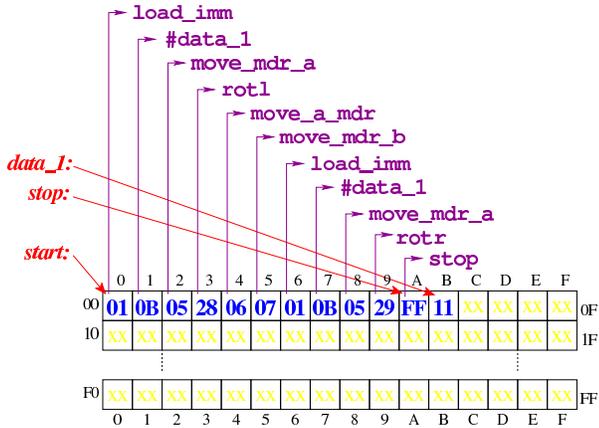


Figura u109.31. Situazione conclusiva del bus dati. Video: <http://www.youtube.com/watch?v=KCi8n6bnLQo>

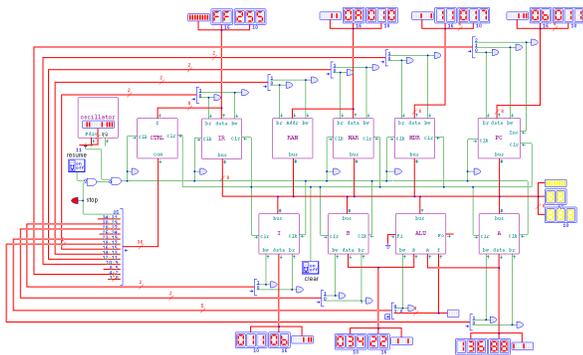

### Istruzione «add»

Listato u109.32. Macrocodice per sperimentare l'istruzione **add**: si caricano dalla memoria i valori da assegnare ai registri **A** e **B**, quindi si esegue la somma che va ad aggiornare il registro **A**. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso [allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-add.gm](http://allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-add.gm).

```
begin macrocode @ 0
start:
    load_imm #data_1
    move_mdr_a
    load_imm #data_2
    move_mdr_b
    add

stop:
    stop

data_1:
    .byte 17

data_2:
    .byte 11

end
```

Figura u109.33. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.


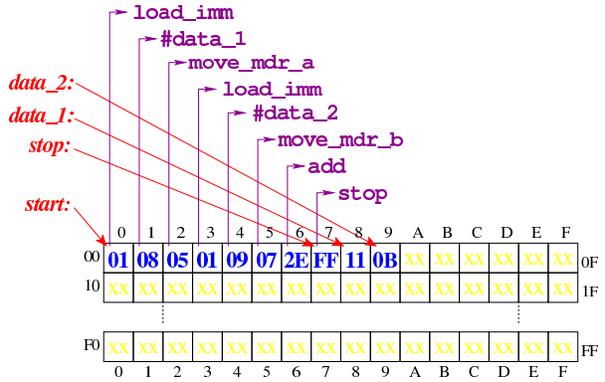


Figura u109.34. Situazione conclusiva del bus dati, dopo l'esecuzione dell'istruzione **add**. Video: <http://www.youtube.com/watch?v=QQJwz2yVwA8>

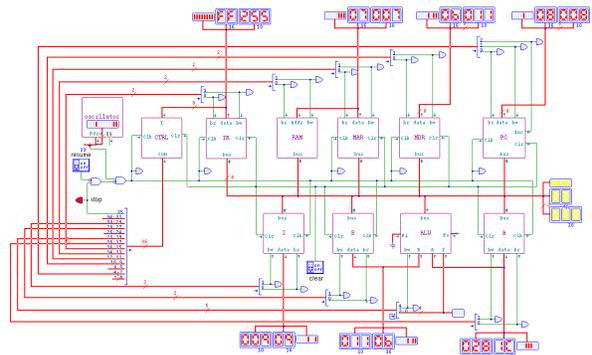

### Istruzione «sub»

Listato u109.35. Macrocodice per sperimentare l'istruzione **sub**: si caricano dalla memoria i valori da assegnare ai registri **A** e **B**, quindi si esegue la sottrazione ( $A-B$ ) che va ad aggiornare il registro **A**. Il file completo che descrive le memorie per Tkgate dovrebbe essere disponibile presso [allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-sub.gm](http://allegati/circuiti-logici/scpu-sub-d-sub.gm).

```
begin macrocode @ 0
start:
    load_imm #data_1
    move_mdr_a
    load_imm #data_2
    move_mdr_b
    sub

stop:
    stop

data_1:
    .byte 17

data_2:
    .byte 11

end
```

Figura u109.36. Contenuto della memoria RAM. Le celle indicate con «xx» hanno un valore indifferente.

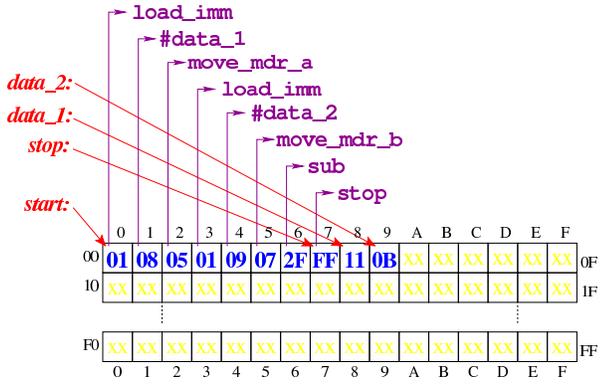


Figura u109.37. Situazione conclusiva del bus dati, dopo l'esecuzione dell'istruzione **sub**. Video: [http://www.youtube.com/watch?v=VRd8ilJbK\\_Y](http://www.youtube.com/watch?v=VRd8ilJbK_Y)

